

## 物理 問題III

図1に示される回路を考える。ここで電池の起電力は  $V$  であり、内部抵抗は無視できるものとする。また  $R_1$ (抵抗値  $R$ )、 $R_3$ (抵抗値  $R$ )は抵抗であり、 $R_2$ は可変抵抗である。素子Dは半導体ダイオードを表し、その順方向電圧  $V_D$  と順方向電流  $I_D$  の関係は図2の折れ線として与えられ、 $I_D$  は

$$\begin{cases} V_D \leq \frac{V}{2} のとき I_D = 0 \\ V_D > \frac{V}{2} のとき I_D = \frac{2V_D - V}{2R} \end{cases} \cdots \textcircled{1}$$

と表される。各コンデンサーは  $C_1$ (電気容量  $C$ )、 $C_2$ (電気容量  $2C$ )、 $C_3$ (電気容量  $2C$ )とする。最初、スイッチ  $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$ の全てのスイッチが開いており、いずれのコンデンサーにも電荷が蓄えられていないものとする。

設問(1)：スイッチ  $S_1$  を閉じたとき素子Dに加わる電圧  $V_D$  および流れる電流  $I_D$  を  $R$ 、 $C$ 、 $V$ の中から必要なものを用いて表せ。式①およびキルヒホッフの法則を用いて解くこと。

設問(2)：スイッチ  $S_1$  を閉じた状態で、可変抵抗  $R_2$  の抵抗値のある抵抗値  $X$ より小さくした場合、スイッチ  $S_2$  を閉じた瞬間に素子Dに流れる電流がゼロになった。このときの抵抗値  $X$ を  $R$ 、 $C$ 、 $V$ の中から必要なものを用いて表せ。

次に可変抵抗  $R_2$  の抵抗値を  $2R$ とする。スイッチ  $S_1$  は閉じており、スイッチ  $S_2$ 、 $S_3$ が開いた状態にする。素子Dに電流が流れている。設問(3)の(ア)～(キ)に入るべき適切な数式を  $R$ 、 $C$ 、 $V$ の中から必要なものを用いて表せ。

設問(3)：時刻 0 にスイッチ  $S_2$  を閉じた。その後、時刻  $t_1$  でコンデンサー  $C_1$  に加わる電圧が  $\frac{V}{5}$  となった。このとき、コンデンサー  $C_1$  に蓄積された電荷は（ア）である。また、時刻  $t_1$  でのコンデンサー  $C_2$  に加わる電圧は（イ）であり、可変抵抗  $R_2$  に流れる電流は（ウ）となる。コンデンサー  $C_1$  と  $C_2$  の合成容量は（エ）となる。コンデンサー  $C_1$  と  $C_2$  に蓄積されたエネルギーは（オ）である。

時刻  $t_1$  においてスイッチ  $S_2$  を開き、その後にスイッチ  $S_3$  を閉じ、十分に時間が経った時刻を  $t_2$  とする。時刻  $t_2$  におけるコンデンサー  $C_3$  に加わる電圧は（カ）となる。また時刻  $t_1$  から時刻  $t_2$  の間に抵抗  $R_3$  において消費されたエネルギーは（キ）である。

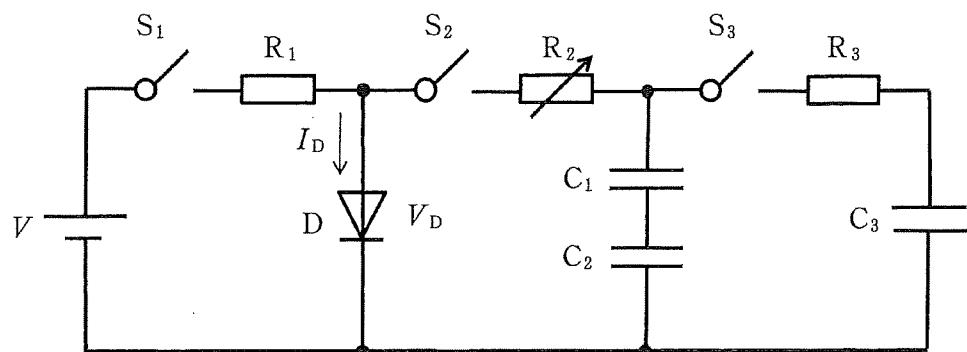


図 1

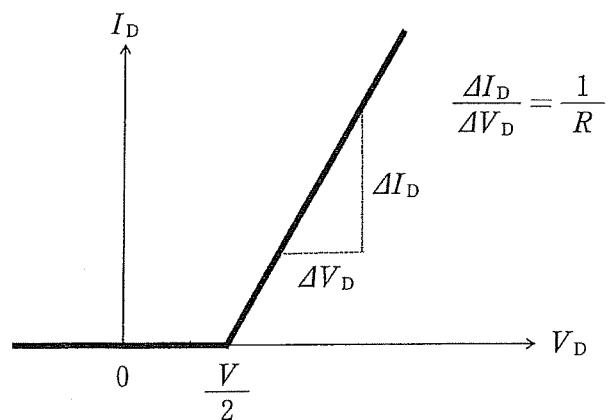


図 2